

Arduino Uno R3 LED 点灯

Arduino Uno R3 板に LED を接続し、点灯させる方法を確認します。

必要な部品と材料は以下の通りです。

Arduino Uno R3 板、LED、抵抗 (10kΩ)、ジャンパーワイヤ。

接続方法は以下の通りです。

e-kit