

Arduino Uno R3 LED 点灯

Arduino Uno R3 板に LED を接続して点灯させる方法について説明します。

必要な部品は、Arduino Uno R3 板、LED、抵抗、ジャンパーワイヤです。

LED の接続方法は、LED の長方形の足を Arduino 板のピンヘッダに挿入します。

抵抗は、LED と Arduino 板の GND を接続するために必要です。

e-kit