

Arduino Uno LED 点灯

Arduino Uno 板に LED を接続して点灯させる方法について説明します。

LED は、電流が流れるときに光を発する半導体素子です。

Arduino Uno 板の 5V と GND に LED を接続して点灯させます。

接続方法は以下の通りです。

e-kit